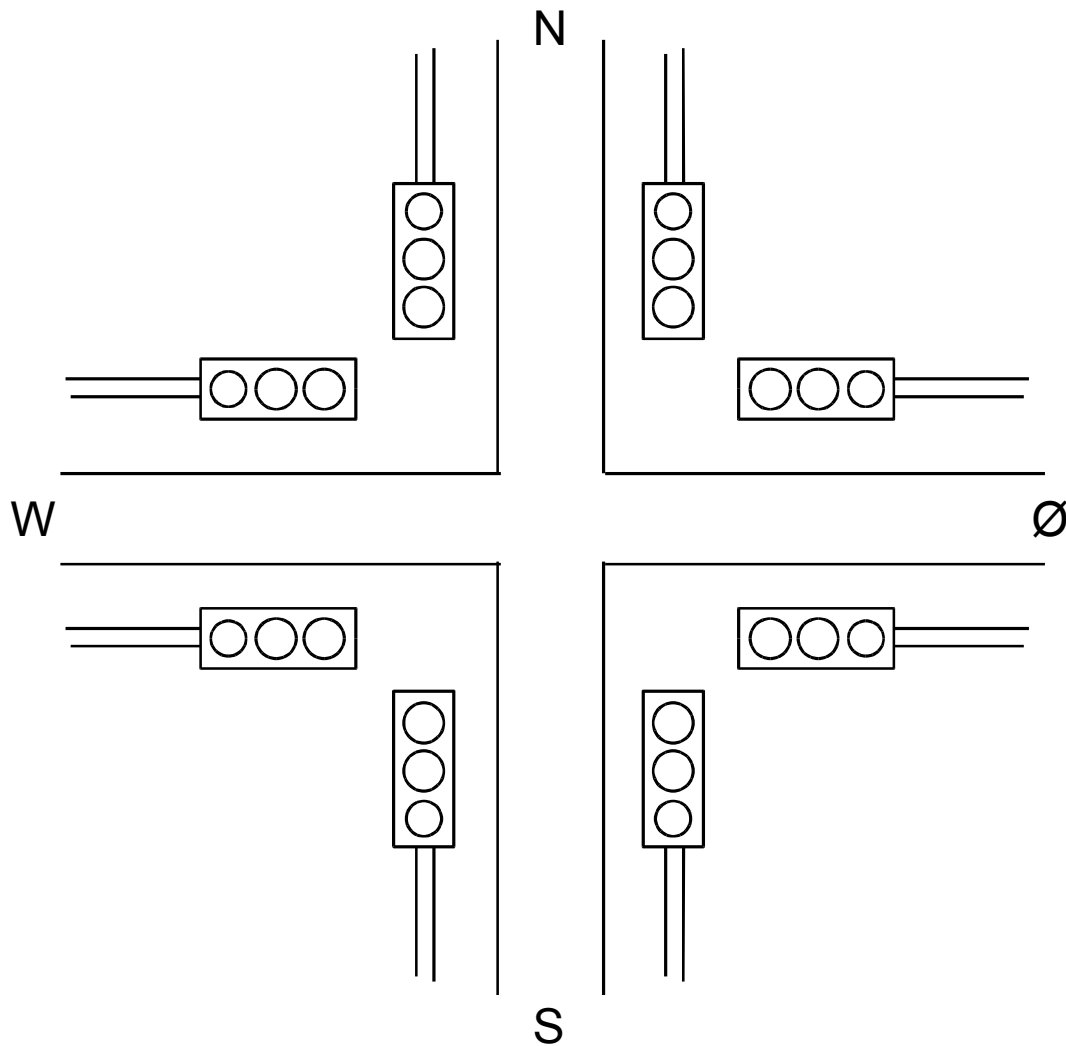


# Trafikklys

Sekvens no: \_\_\_\_\_



Sekvens i hvert av lysene:

1. Rødt (Øverst)
2. Rødt og gult
3. Grønt (Nederst)
4. Gult

Hvordan kan vi eventuelt koble sammen lampene/lysdiodene og legge opp sekvensstyringen slik at alle lampene lyser riktig og på rett tidspunkt ?